

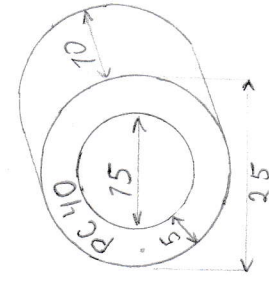


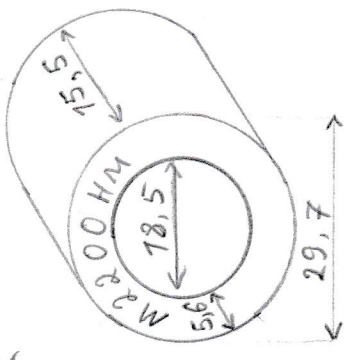ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ОДНИМ
 ВЫХОДОМ СЕРДЕЧНИК МАРКИ РСЧО
 ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКИ
 ПРОСЕЯНЫ МОТАТЬ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ



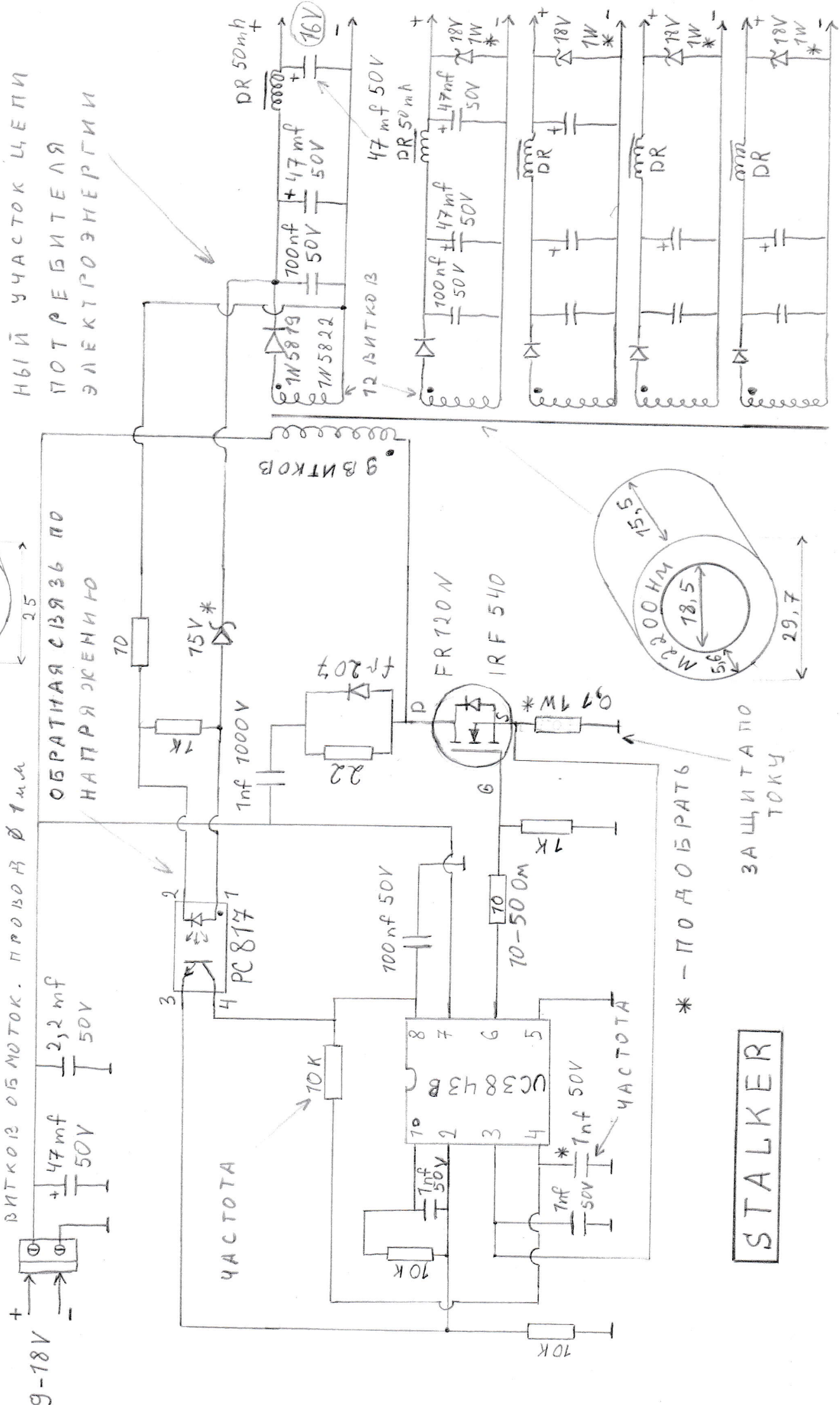ВЫХОД С ОБРАТНОЙ
 СВЯЗЬЮ ПО НАПРЯЖЕНИЮ
 ПОДКЛЮЧАТЬ НА СА-
 МЫЙ ЭНЕРГОЗАТРАТ-
 НЫЙ УЧАСТОК ЦЕПИ
 ПОТРЕБИТЕЛЯ
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



* - ПО ДОБАТЬ
 ЗАЩИТА ПО
 ТОКУ

STALKER